

Luigi Sali

CLASSE CONCORSO B 015

LABORATORI DI SCIENZE E TECNOLOGIE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE

Concorso Ordinario 2016 - Prova pratica -

Realizzare il progetto di un circuito elettronico ,partendo da uno schema elettrico con le specifiche riportate .Il candidato dovrà eseguire la prototipazione dello stesso con software CAD per la realizzazione del PCB secondo i requisiti di massimo rendimento qualitativo. La prova dovrà essere corredata da una relazione tecnica che indichi le tecnologie scelte e i criteri eseguiti.

Durata della prova : 8 ore

La Commissione

Prova pratica B015
Prova n. 4

